
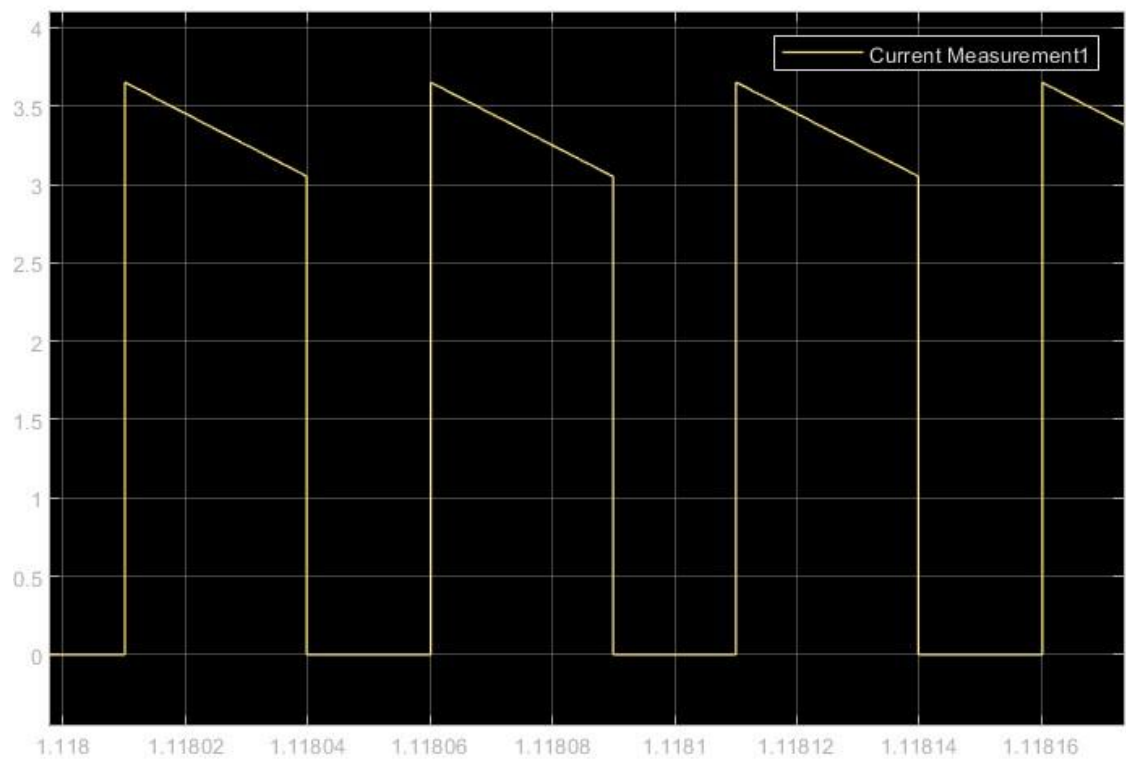


PRACTICA 2  
ELECTRÓNICA DE POTENCIA  
JAVIER GIL LEON


**Corriente del Diodo**

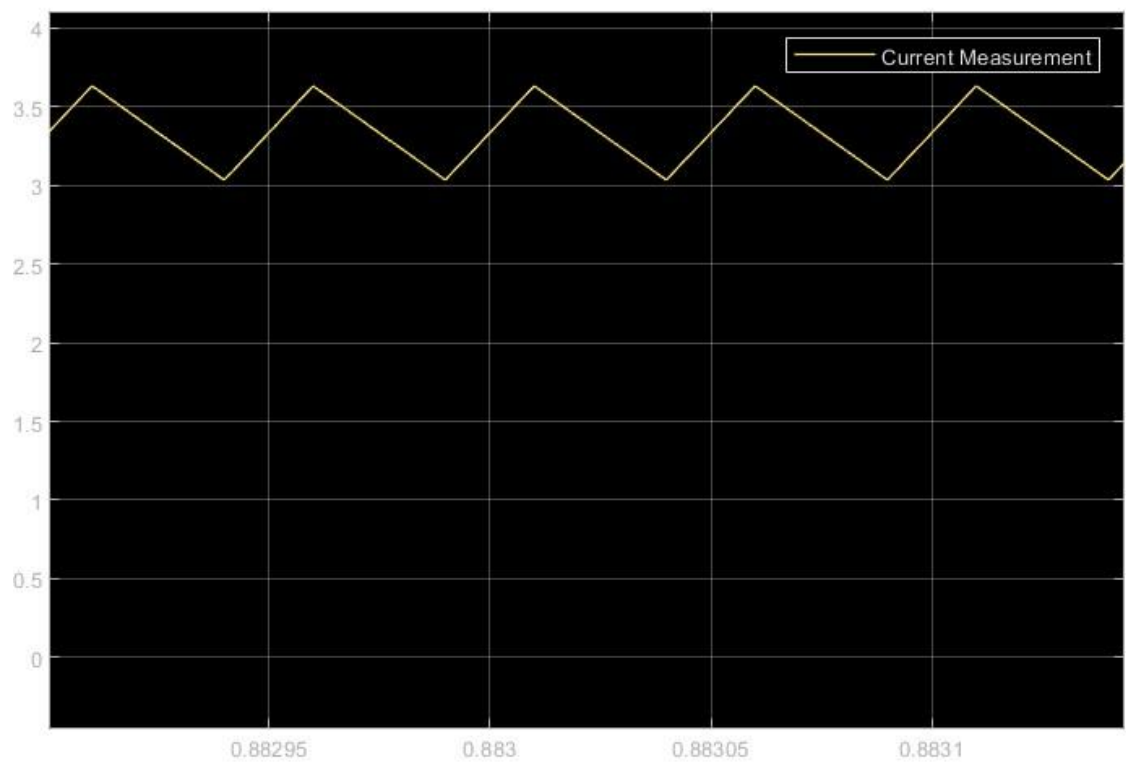


**Corriente De la Bobina**




**Corriente del Switch**

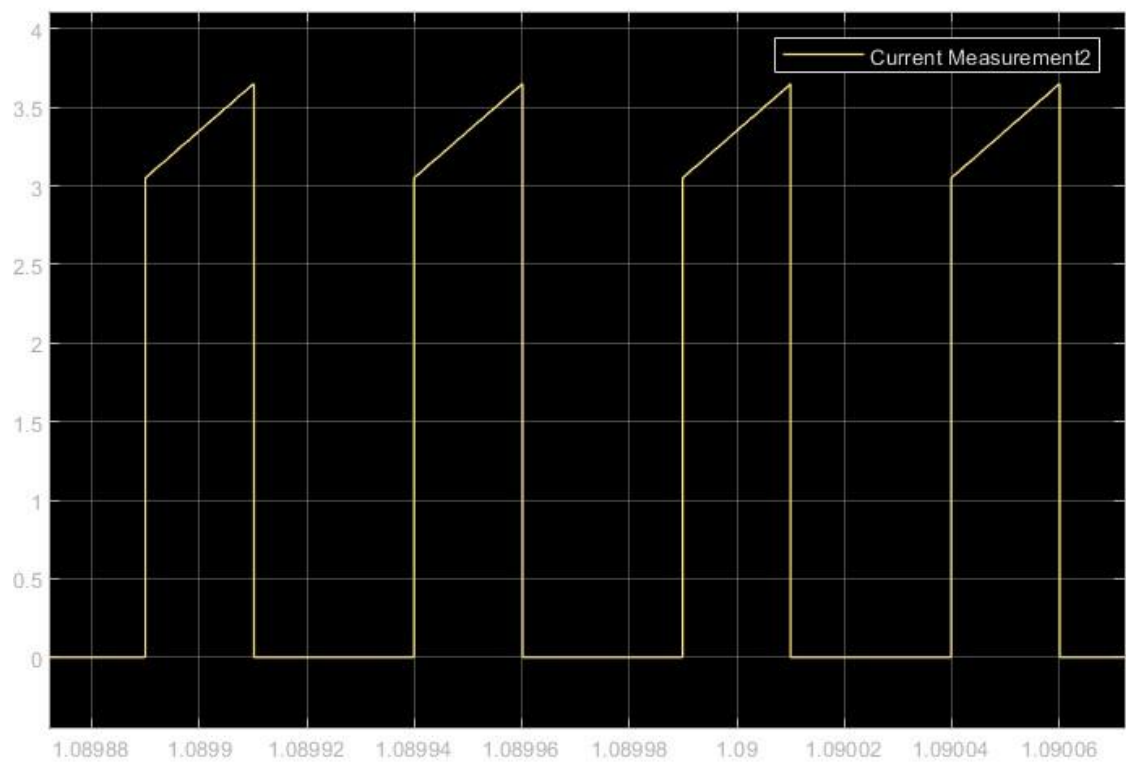

## Duty

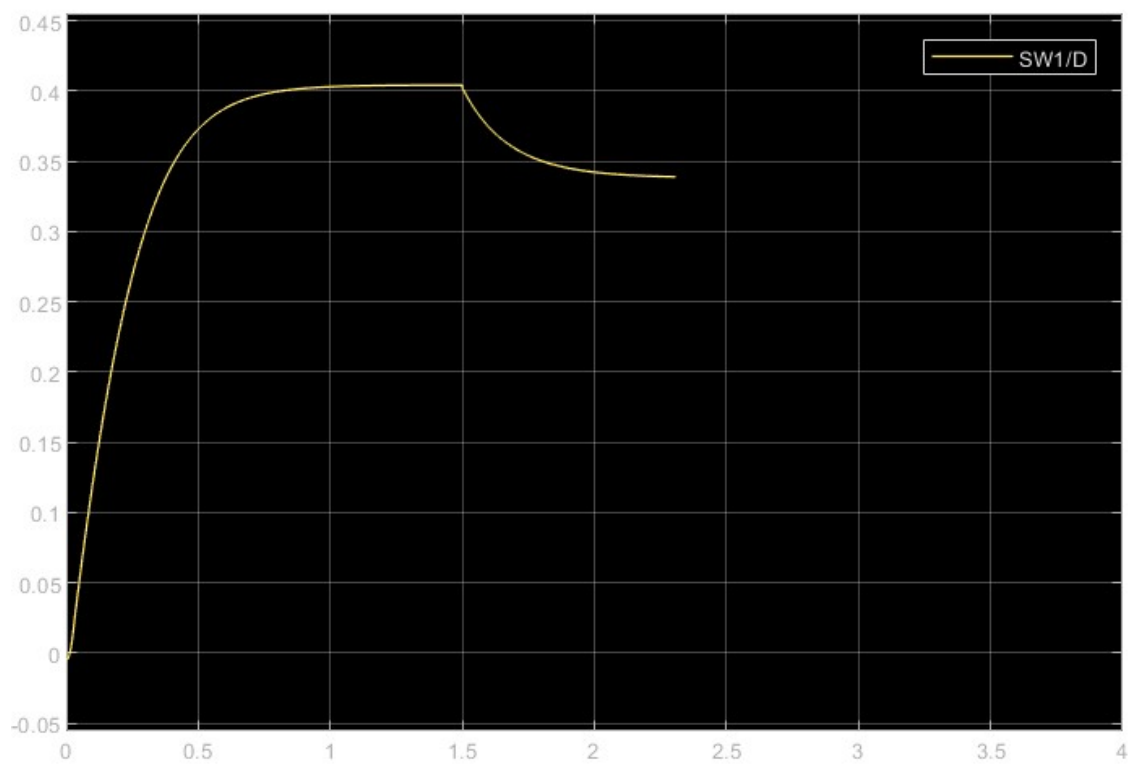

### Vo frente a la referencia Vo\*

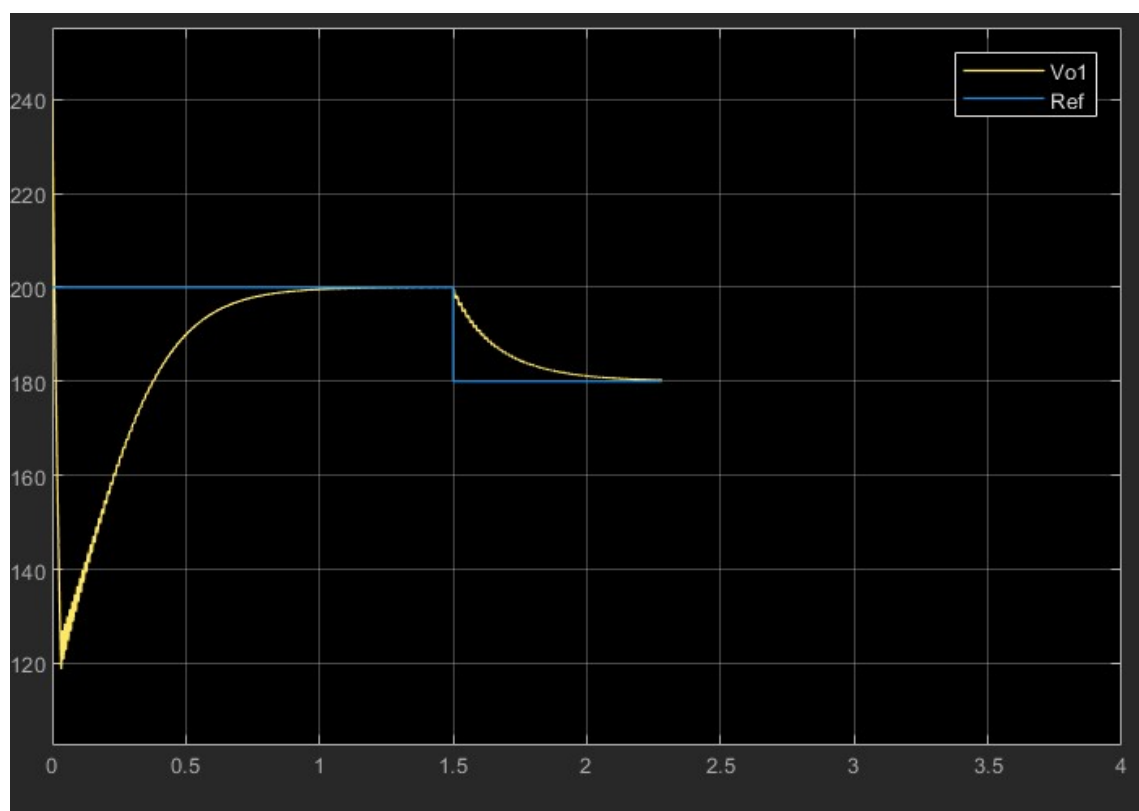

Se está en modo MCC, porque la corriente de la bobina es positiva.